

小学校4年生	* 単元確認テスト④*	電気のはたらき
組番	名前	/10点


1 電気のはたらきについて、次の問い合わせに答えましょう。（1点×6）

(1) 次の文の  にあてはまる言葉を書きましょう。

電気は、かん電池の  からモーターを通って、

かん電池の  に流れています。この電気の流れを

といい、その通り道を  といいます。

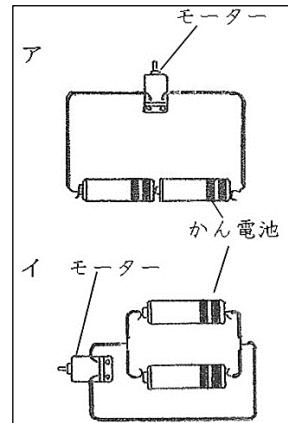

(2) 右の図のア、イのようなかん電池のつなぎ方をそれぞれなんといいますか。


ア

イ


2 右の図のように、プロペラ、かん電池

2こ、けん流計、スイッチがあります。

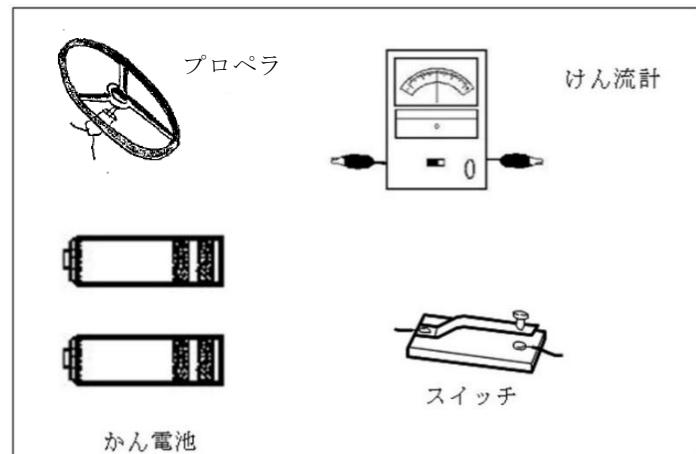これらを使って、かん電池が1このときよりプロペラが速く回るようにし、その時の電流の大きさを調べられるように線でつなぎましょう。（2点）



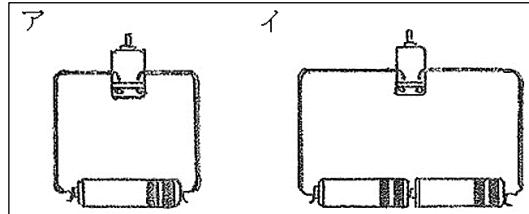3 かん電池2こを右の図のイのようにつなぎます。モーターの回る向きや、はやさは、アのときとくらべて、どうなりますか。（1点×2）



モーターの回る向きは

モーターの回るはやさは